

惠斯通電橋→戴維寧等效電路

電路實驗

系級：資工二乙

學號：10927202

姓名：陽彩柔

(1)實驗結果表格


	I_L	V_{TH}	R_{TH}	$I_{L(TH)}$
量測值	9.85mA	5.53V	342 Ω	9.84mA
計算值	X	5.53V	342 Ω	9.84mA

$$\begin{aligned}V_{TH} &= VS * [R2 / (R1+R2)] - VS * [R4 / (R3+R4)] \\&= 10(V) * (1.5k / 200 + 1.5k) - 10(V) * (220 / 470 + 220) \\&= 8.72(V) - 3.19(V) = 5.53(V)\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}R_{TH} &= (R1 // R2) + (R3 // R4) \\&= ((R1 * R2) / (R1+R2)) + ((R3 * R4) / (R3+R4)) \\&= ((220 * 1500) / (220+1500)) (\Omega) + ((470 * 220) / (470+220)) (\Omega) \\&= 191.86(\Omega) + 149.85(\Omega) \\&= 341.7(\Omega) \approx 342(\Omega)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_{L(TH)} &= V_{TH} / (R_{TH} + R_L) \\&= 5.53(V) / (342 + 220) (\Omega) \\&= 0.009839(A) \\&\approx 9.84(mA)\end{aligned}$$


(2) step1(I_L)量測之 tinkercad 截圖

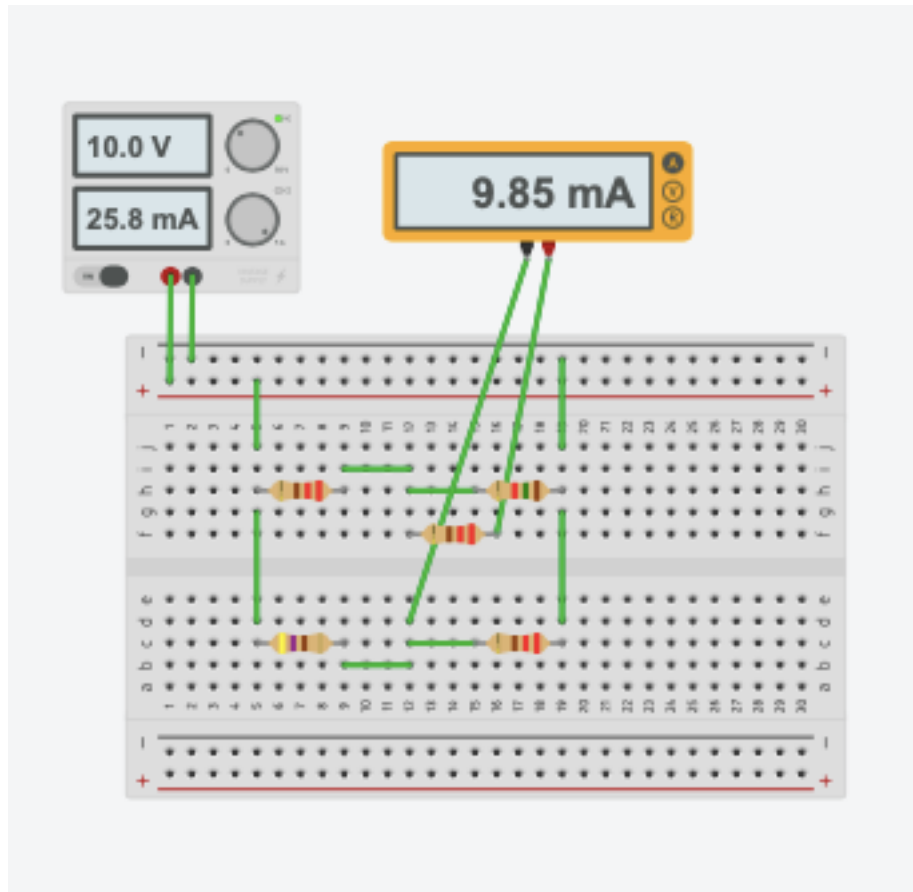

(3) step2- $I(V_{TH})$ 量測之 tinkercad 截圖

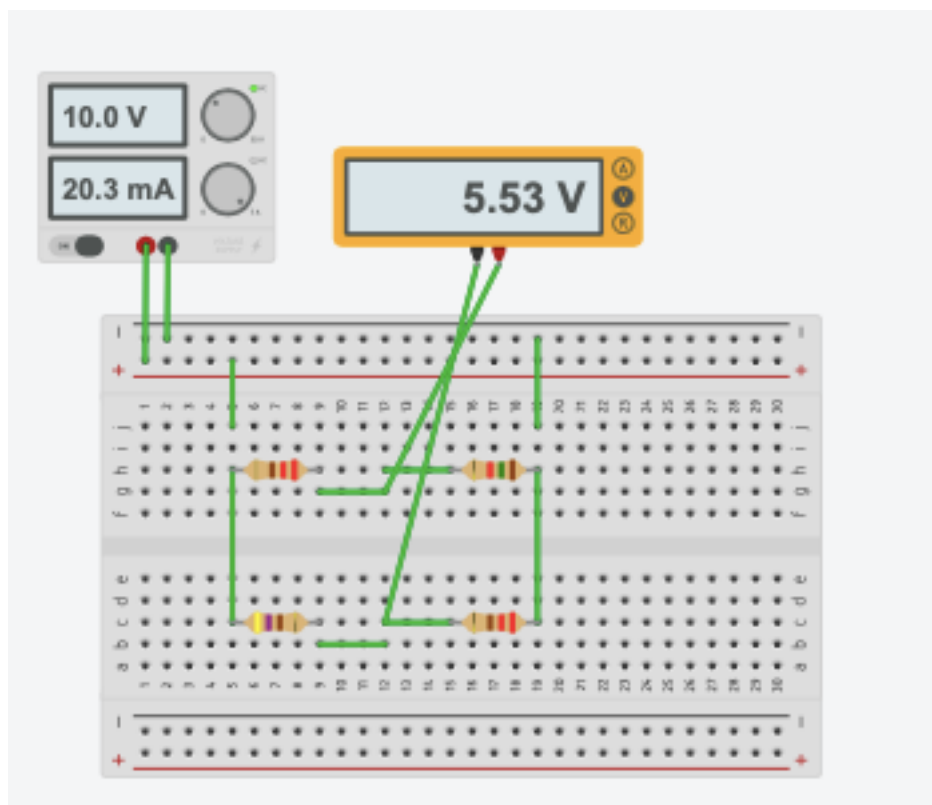

(4) step2-II(R_{TH})量測之 tinkercad 截圖

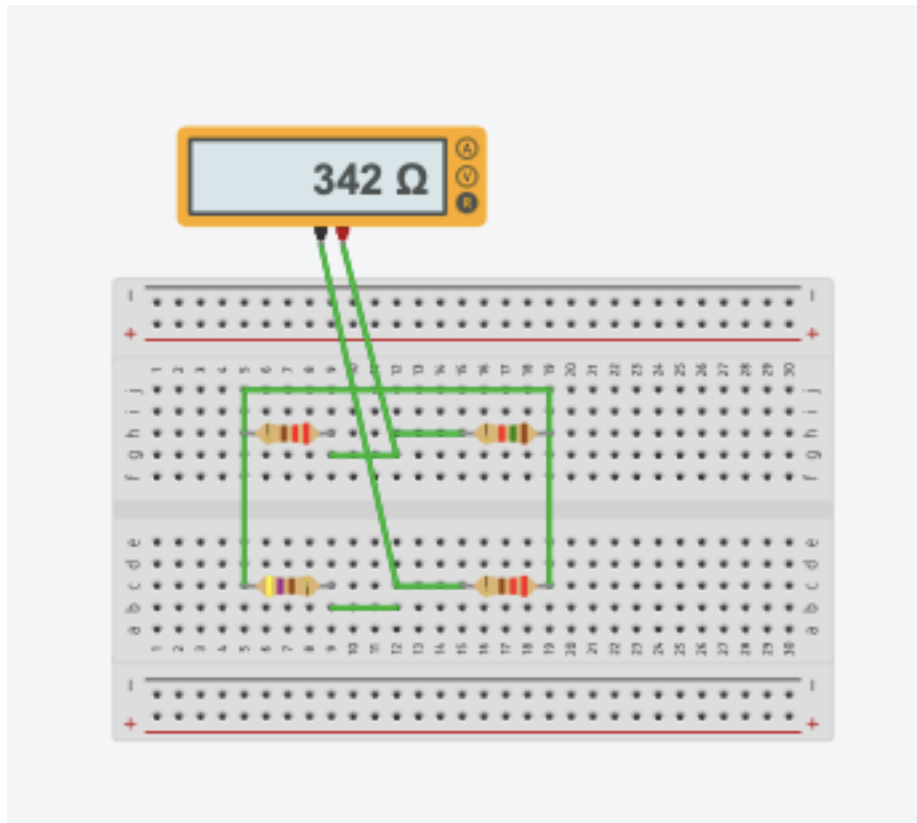

(5) step3($I_{L(TH)}$)量測之 tinkercad 截圖

